

2023 年 4 月高等教育自学考试 电子技术基础(三) 试题

课程代码:04730

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 下列不属于交流电的是

- | | |
|---------------|----------|
| A. 正弦波电流 | B. 矩形波电压 |
| C. 7 号碱性干电池电压 | D. 三角波电压 |

2. 已知电流 $i = 12 \sin(\omega t - 45^\circ)$ A, 则该电流的极坐标表示形式为

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| A. $12 \angle 45^\circ$ | B. $12\sqrt{2} \angle 45^\circ$ |
| C. $12 \angle -45^\circ$ | D. $6\sqrt{2} \angle -45^\circ$ |


3. 电路中能够储存电场能量的元件为

- | | |
|-------|--------|
| A. 电阻 | B. 电容 |
| C. 电感 | D. 独立源 |

4. 某放大电路引入电压串联负反馈后,该放大电路的输入电阻 R_{if} 和输出电阻 R_{of} 与原放大电路相比分别将


- | | |
|----------|----------|
| A. 增大、增大 | B. 增大、减小 |
| C. 减小、增大 | D. 减小、减小 |

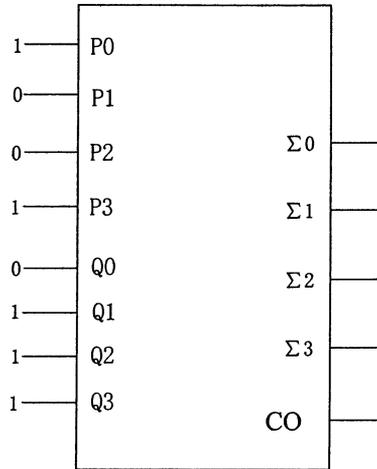28. 如题 28 图所示, P 和 Q 为两个四位二进制数, 接入加法器中。CO, $\Sigma 3, \Sigma 2, \Sigma 1, \Sigma 0$, 为_____。



题 28 图

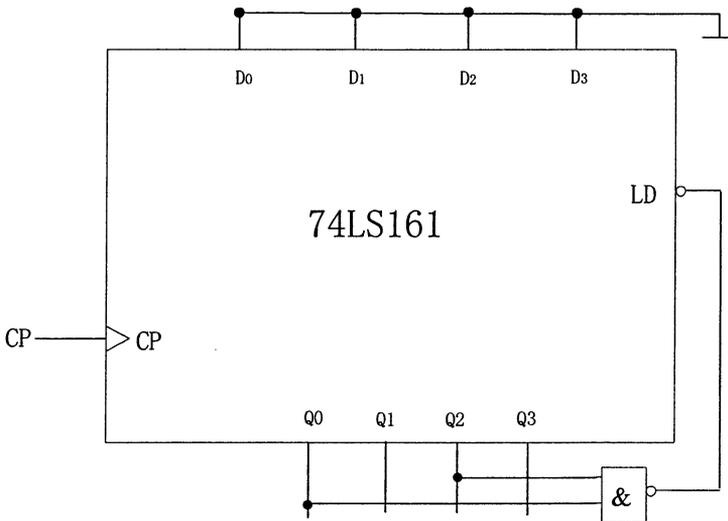29. 74LS161 是具有同步置数控制端 LD 的十六进制计数器, 题 29 图所示电路为_____进制计数器。




题 29 图

30. GAL 属于_____可编程器件。

三、分析题: 本大题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分。


31. 已知电压 $\dot{U}_1 = 2\angle 30^\circ$, $\dot{U}_2 = 2\sqrt{3}\angle -60^\circ$, 求 $\dot{U}_1 + \dot{U}_2$ 。

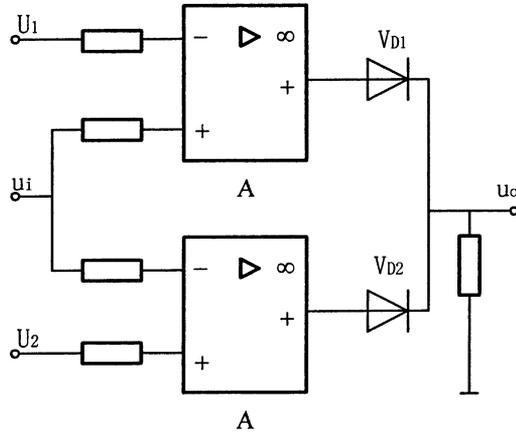32. 在题 32 图所示的电路中，已知两个集成运放的正向饱和电压 U_o^+ 均为 5V，负向饱和电压 U_o^- 均为 -5V， $U_1=5V$ ， $U_2=2.5V$ ， V_{D1} 和 V_{D2} 均为理想二极管。试分析电路的工作原理，并画出其电压传输特性曲线。



题 32 图

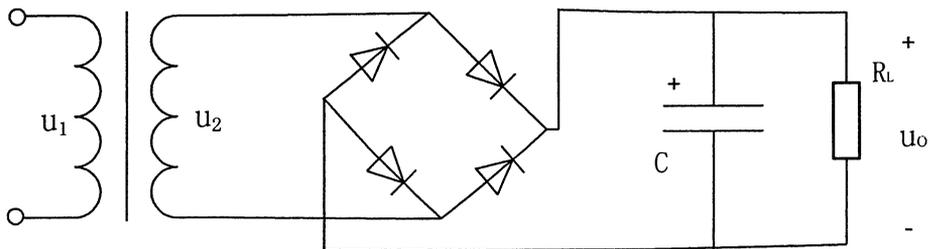33. 在题 33 图所示的单相桥式整流电容滤波电路中，用 220V、50Hz 的交流供电，要求输出直流电压为 45V，输出负载电流为 200mA。试计算 u_2 的值、每个二极管承受的最高反压、以及此时的电容 C。




题 33 图

34. 写出 $F(A,B,C)=\overline{A}\overline{B} + \overline{A}BC + \overline{B}\overline{C}$ 的标准“与或”式。


35. 用公式法将逻辑函数化简为最简“与或”表达式。 $F(A,B,C,D) = \overline{\overline{A}BC} + \overline{\overline{C}D} + \overline{\overline{B}D}$

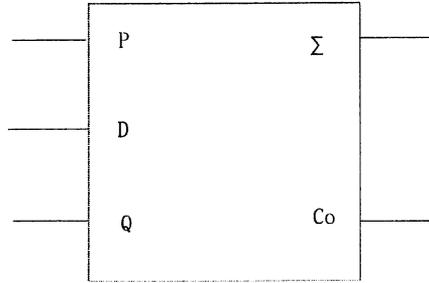36. 题 36 图逻辑电路中，若 P, D, Q 的输入均为 1，求输出端 Σ 和 CO 的值。




题 36 图

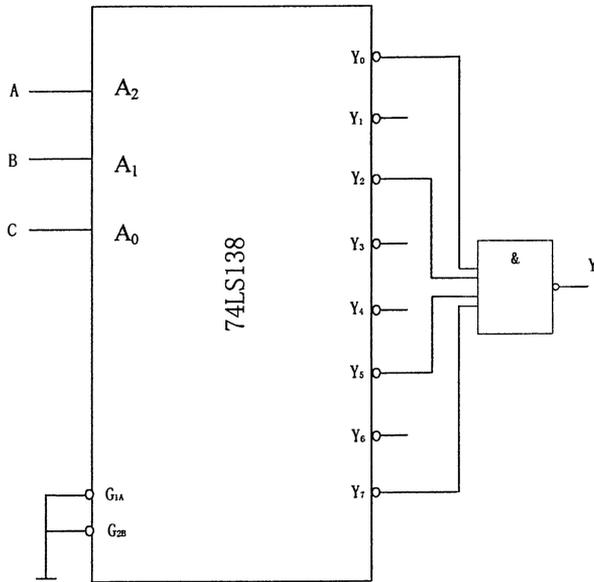37. 3 线-8 线译码器 74LS138 连接如题 37 图所示，写出输出 Y 的标准“与或”式，以及最简的“与或”式。



题 37 图

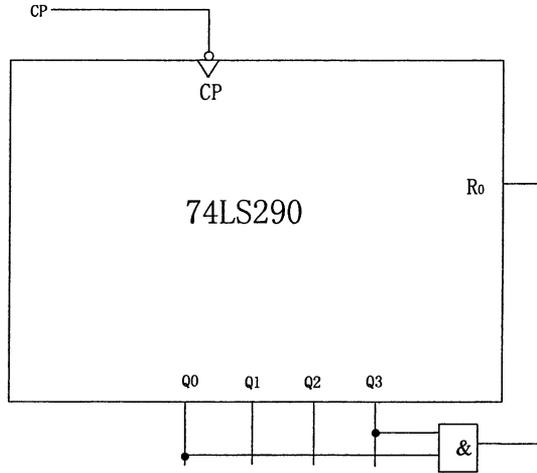
38. 用十进制计数器 74LS290 构成电路如题 38 图所示, 其中 R_0 为异步置零端, 分析这个电路的功能。



题 38 图


四、设计与计算题: 本大题共 4 小题, 第 39、40 小题各 8 分, 第 41、42 小题各 7 分, 共 30 分。

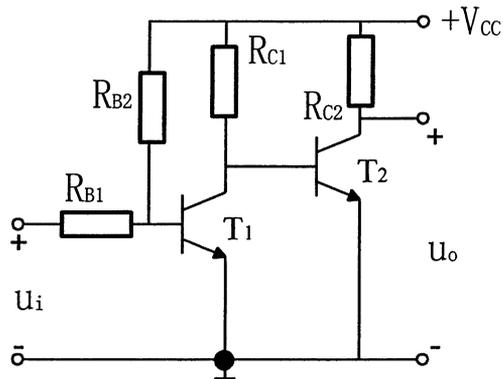39. 在如题 39 图所示电路中, 已知 $R_{B1}=5k\Omega$, $R_{B2}=120k\Omega$, $R_{C1}=19k\Omega$, $R_{C2}=3k\Omega$, $V_{CC}=20V$, $\beta_1=\beta_2=50$, $U_{BE1}=U_{BE2}=0.7V$ 。试计算各级放大电路的静态工作点, 并判断当输入一个正弦信号时, 输出很容易出现什么失真 (饱和失真或截止失真)?




题 39 图

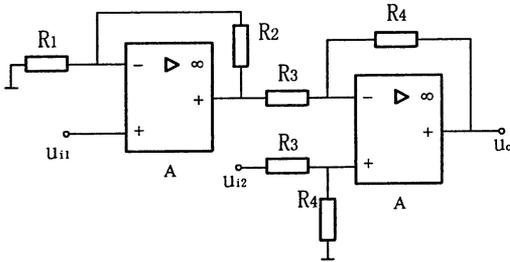40. 在如题 40-1 图所示电路中, 已知 $R_1=10k\Omega$, $R_2=20k\Omega$, $R_3=1k\Omega$, $R_4=10k\Omega$ 。写出输出电压 u_o 与输入电压 u_{i1} 和 u_{i2} 的运算关系表达式。当 u_{i1} 和 u_{i2} 分别为如题 40-2 图所示的信号时, 画出 u_o 的波形, 并标出相关参数值。




题 40-1 图

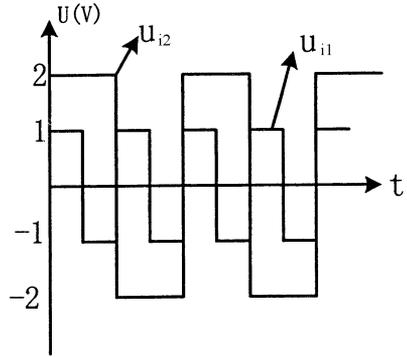

题 40-2 图

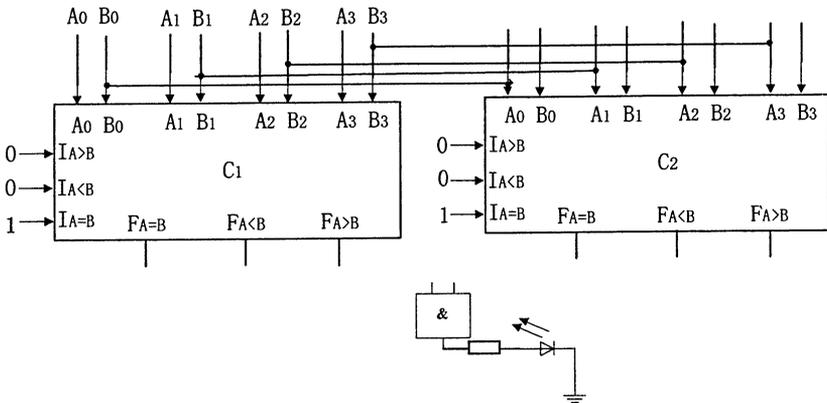41. 用两片 4 位数据比较器 74LS85, 设计实现当输入的两个 4 位二进制数字 A 和 B 相等而且大于 10 时, 发光二极管可以被点亮。给出 C_2 的 B_0, B_1, B_2, B_3 输入的值, 并完成电路的连线。



题 41 图

42. 用 JK 触发器设计实现一个同步计数器, 状态转移表如题 42 表。写出各触发器的驱动方程和输出 C_o 的方程。

题 42 表

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	C_o
0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0